

گزارش سوال یک

پروژه جبرانی پایانترم

گزارش STACK_BASED_ALU

این پروژه به صورت انفرادی زده شده

محمدپویان شمسالدین 40111082

```

Ln#
1 module STACK_BASED_ALU(
2     input clk,
3     input signed[31:0] input_data,
4     input[2:0] opcode,
5     output reg signed[31:0] output_data,
6     output reg overflow,
7     output reg invalid
8 );
9
10     reg signed[31:0] stack[1023:0];
11
12     integer i, index, temp;
13     reg negative;
14
15     initial begin
16         output_data = 0;
17         overflow = 0;
18         invalid = 0;
19         index = 0;
20         for (i = 0; i < 1024; i = i + 1)
21             stack[i] = 0;
22     end
23
24     always @ (posedge clk) begin
25         if (opcode[2] == 1) begin
26             if (opcode == 3'b100) begin
27                 if (index < 2) begin
28                     invalid = 1;
29                     output_data = 0;
30                     overflow = 0;
31                 end
32             end
33             else begin
34                 invalid = 0;
35                 output_data = stack[index - 1] + stack[index - 2];
36                 overflow = (((stack[index - 1] > 0) == (stack[index - 2] > 0)) && (output_data > 0 != stack[index - 1] > 0));
37             end
38         end
39
40         else if (opcode == 3'b101) begin
41             if (index < 2) begin
42                 invalid = 1;
43                 output_data = 0;
44                 overflow = 0;
45             end
46             else begin
47                 invalid = 0;
48                 output_data = 0;
49                 overflow = 0;
50                 if (stack[index - 2] != 0) begin
51                     negative = stack[index - 2] < 0;
52                     if (negative)
53                         stack[index - 2] = -stack[index - 2];
54                     for (i = 0; i < stack[index - 2]; i = i + 1) begin
55                         temp = stack[index - 1] + output_data;
56                         overflow = overflow | (((stack[index - 1] > 0) == (output_data > 0)) && (temp > 0 != output_data > 0));
57                         output_data = temp;
58                     end
59                     if (negative) begin
60                         stack[index - 2] = -stack[index - 2];
61                         output_data = -output_data;
62                     end
63                 end
64             end
65         end
66
67         else if (opcode == 3'b110) begin
68             output_data = 0;
69             overflow = 0;
70             if (index < 1024) begin
71                 stack[index] = input_data;
72                 index = index + 1;
73                 invalid = 0;
74             end
75         end
76
77         else
78             invalid = 1;
79     end
80
81     else if (opcode == 3'b111) begin
82         output_data = 0;
83         overflow = 0;
84         if (index > 0) begin
85             index = index - 1;
86             invalid = 0;
87         end
88     end
89
90     end
91 endmodule

```

```

1  module STACK_BASED_ALU_testbench;
2      reg clk;
3      reg signed [31:0] input_data;
4      reg [2:0] opcode;
5
6      wire signed [31:0] output_data;
7      wire overflow;
8      wire invalid;
9
10     STACK_BASED_ALU uut(
11         .clk(clk),
12         .input_data(input_data),
13         .opcode(opcode),
14         .output_data(output_data),
15         .overflow(overflow),
16         .invalid(invalid)
17     );
18
19     initial clk = 0;
20
21     always #5 clk = ~clk;
22
23     initial begin
24         input_data = 0;
25         opcode = 0;
26
27         // Wait 10 pulses for initialization
28         #100;
29
30         input_data = 10;
31         #50;
32         opcode = 110;
33         #10;
34         opcode = 0;
35         #50;
36         opcode = 100;
37
38         #10;
39         opcode = 0;
40         #50;
41         input_data = 22;
42         #50;
43         opcode = 110;
44         #10;
45         opcode = 0;
46         #50;
47         opcode = 100;
48         #10;
49         opcode = 0;
50         #50;
51         input_data = 2000000000;
52         #50;
53         opcode = 110;
54         #10;
55         opcode = 0;
56         #50;
57         opcode = 110;
58         #10;
59         opcode = 0;
60         #50;
61         opcode = 100;
62         #10;
63         opcode = 0;
64         #50;
65         opcode = 111;
66         #10;
67         opcode = 0;
68         #50;
69         opcode = 111;
70         #10;
71         opcode = 0;
72         #50;
73         opcode = 111;
74         #10;
75         opcode = 0;
76         #50;
77         opcode = 111;
78         #10;
79         opcode = 0;
80         #50;
81         opcode = 111;
82         #10;
83         opcode = 0;
84         #50;
85         input_data = -3;
86         #50;
87         opcode = 110;
88         #10;
89         opcode = 0;
90         #50;
91         opcode = 101;
92         #10;
93         opcode = 0;
94         #50;
95         input_data = -5;
96         #50;
97         opcode = 110;
98         #10;
99         opcode = 0;
100        #50;
101        opcode = 101;
102        #10;
103        opcode = 0;
104        #50;
105        input_data = 2000000;

```


```

105         #50;
106         opcode = 110;
107         #10;
108         opcode = 0;
109         #50;
110         input_data = -1000000;
111         #50;
112         opcode = 110;
113         #10;
114         opcode = 0;
115         #50;
116         opcode = 101;
117         #10;
118         opcode = 0;
119         #50;
120     end
121 endmodule
122


```

اجرای test bench:


در ابتدا مقادیر را صفر تنظیم می‌کنیم. سپس عدد 10 را push می‌کنیم. بعد عمل Add انجام می‌دهیم، که به دلیل اینکه فقط یک عدد داریم خروجی invalid بدست می‌آید. بعد عدد 22 را push می‌کنیم. سپس مجدداً عمل Add انجام می‌دهیم و این بار با موفقیت عدد 32 در خروجی ظاهر می‌شود. در ادامه عدد 2,000,000,000 را دو مرتبه push می‌کنیم. بعد عمل Add انجام می‌دهیم و خروجی به همراه overflow را مشاهده می‌کنیم. سپس 4 بار عمل pop انجام می‌دهیم تا stack خالی شود. بعد یک بار دیگر عمل pop انجام می‌دهیم که به دلیل خالی بودن stack خروجی invalid بدست می‌آید. در ادامه عدد -3 را push می‌کنیم. سپس عمل Multiply انجام می‌دهیم، که به دلیل اینکه فقط یک عدد داریم خروجی invalid بدست می‌آید. بعد عدد -5 را push می‌کنیم. سپس مجدداً عمل Multiply انجام می‌دهیم و این بار با موفقیت عدد 15 در خروجی ظاهر می‌شود. در ادامه عدد 2,000,000 و بعد عدد -1,000,000 را push می‌کنیم. بعد عمل Multiply انجام می‌دهیم و خروجی به همراه overflow را مشاهده می‌کنیم و برنامه به پایان می‌رسد.

 


تنظیم اولیه و push کردن 10

 

 
انجام Add و مشاهده invalid, push کردن 22، انجام Add و مشاهده خروجی 32



 
دو مرتبه push کردن 2,000,000,000، انجام Add و مشاهده overflow




چهار مرتبه pop کردن تا خالی شدن stack

 

 
pop کردن مجدد و مشاهده invalid، انجام Multiply و مشاهده invalid



 push کردن 5-، انجام Multiply و مشاهده خروجی 15



push کردن 2,000,000 و -1,000,000

 

انجام Multiply، مشاهده overflow و اتمام برنامه